

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΠΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΚΕ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΟΝΙΤΣΑΣ 21183

5

Σκοπός

Με αφορμή την σχεδίαση και την εξομοίωση με διάφορους τρόπους, απλών ψηφιακών κυκλωμάτων θα κατακτηθεί το αντικείμενο της άσκησης αυτής που είναι η τελική σύνθεση της σχετικά απλής ΚΜΕ.

Η εσωτερική δομή της ΚΜΕ περιλαμβάνει τρία βασικά τμήματα:

- Το τμήμα των καταχωρητών (Register Section) στο οποίο, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, περιλαμβάνει μία σειρά από καταχωρητές και ένα μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ τους (εσωτερικός δίαυλος δεδομένων).
- Το τμήμα της αριθμητικής και λογικής μονάδας (Arithmetic Logic Unit - ALU), το οποίο εκτελεί αριθμητικές πράξεις όπως πρόσθεση και λογικές διεργασίες όπως AND, OR κτλ. Λαμβάνει τελεστές από το τμήμα καταχωρητών της ΚΜΕ, εκτελεί τις ανάλογες λογικές ή αριθμητικές πράξεις και αποθηκεύει τα αποτελέσματα στο τμήμα καταχωρητών.
- Το τμήμα της μονάδας ελέγχου (Control Unit) το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο κάθε λειτουργίας του επεξεργαστή. Η μονάδα ελέγχου λαμβάνει κάποιες τιμές δεδομένων από το τμήμα των καταχωρητών, τις οποίες χρησιμοποιεί για να δημιουργήσει τα σήματα ελέγχου. Ο ρόλος της μονάδας ελέγχου είναι να τοποθετήσει αυτά τα σήματα ελέγχου στη σωστή σειρά, ώστε η CPU αλλά και το υπόλοιπο του υπολογιστή να εκτελέσουν τις διεργασίες που απαιτούνται για την σωστή επεξεργασία των εντολών και διακοπών.


Το σύνολο των καταχωρητών αποτελεί μέρος της ISA μιας ΚΜΕ, αφού βάσει αυτών καθορίζεται ο τρόπος εκτέλεσης κάθε εντολής. Για την περίπτωση της σχετικά απλής ΚΜΕ, οι διαθέσιμοι για τη σχεδίαση και υλοποίησή της καταχωρητές είναι οι εξής :

- Ένας καταχωρητής διεύθυνσης των 16-bits (Address Register - AR)
- Ένας απαριθμητής προγράμματος των 16-bits (Program Counter - PC)
- Ένας καταχωρητής δεδομένων των 8-bits (Data Register - DR)
- Ένας καταχωρητής εντολών των 8-bits (Instruction Register - IR)
- Ένας συσσωρευτής των 8-bits (Accumulator - AC)
- Ένας προσωρινός καταχωρητής των 8-bits (Temporary Register - TR)
- Ένας καταχωρητής σημαίας του 1-bit (Flag register - Z)
- Ένας καταχωρητής γενικού σκοπού των 8-bits (Register - R)

Ο καταχωρητής διεύθυνσης (AR) είναι εύρους 16-bits και είναι αυτός που παρέχει τη διεύθυνση μνήμης από την οποία θα γίνει η ανάγνωση μιας εντολής ή ενός δεδομένου. Ομοίως ο απαριθμητής προγράμματος (PC) είναι εύρους 16-bits και είναι αυτός που παρέχει την διεύθυνση της επόμενης προς εκτέλεση εντολής στον καταχωρητή διεύθυνσης. Ο καταχωρητής δεδομένων (DR) έχει εύρος

8-bits και εκτός από το να δέχεται δεδομένα από τη μνήμη ($DR \leftarrow M$), μπορεί και να γράψει δεδομένα σε αυτήν ($M \leftarrow DR$). Επιπρόσθετα, ο καταχωρητής εντολών (IR) έχει εύρος 8-bits, όπως και ο συσσωρευτής (AC), όπου ο μεν πρώτος χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του τμήματος της εντολής που αφορά την επιλογή ενός από τους δεκαέξι (16) διαθέσιμους κύκλους εκτέλεσης (execution cycle), ενώ ο δεύτερος χρησιμοποιείται όπως είναι γνωστό για την καταχώρηση του αποτελέσματος μιας διεργασίας στην ALU.

Το συνολικό data path όπου απεικονίζονται οι απαραίτητες διασυνδέσεις των καταχωρητών, της εξωτερικής μνήμης, των απομονωτών, της ALU και ο αριθμός των bits σε κάθε δίαυλο φαίνονται στο σχήμα 1. Για λόγους απλότητας έχει παραληφθεί το τμήμα της μονάδας ελέγχου η οποία παρέχει όλα τα απαραίτητα σήματα ελέγχου.

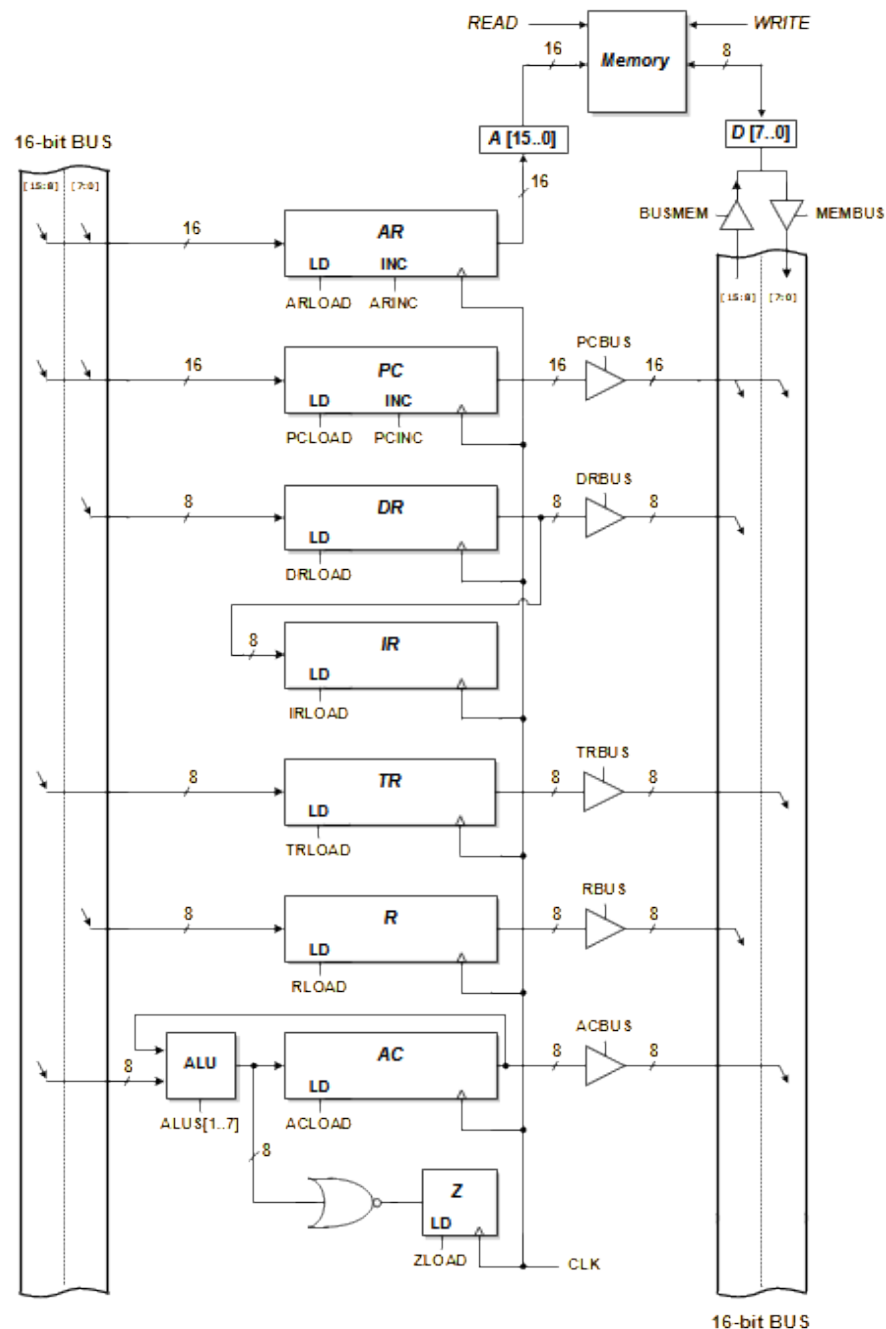

Σχήμα 1: Συνολικό data path σχετικά απλής ΜΚΕ.

Κύκλωμα παραγωγής σημάτων ALU

Όπως έχει αναφερθεί ο τμήμα της μονάδας ελέγχου παρέχει όλα τα απαραίτητα σήματα ελέγχου απευθείας στα επιμέρους στοιχεία της ΚΜΕ με μοναδική εξαίρεση την ALU. Για την σωστή λειτουργία της ALU είναι απαραίτητη παραγωγή των σημάτων ελέγχου alus[0..7] από τα σήματα που παράγει η μονάδα ελέγχου. Το κύκλωμα αυτό δίνεται στο πρόγραμμα 1 που ακολουθεί.

```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all ;

entity alus IS
port(rbus,acload,zload,andop      : in std_logic;
     orop,notop,xorop,aczero      : in std_logic;
     acinc,plus,minus,drbus       : in std_logic;
     alus                          : out std_logic_vector(6 downto 0));
end alus ;

architecture arc of alus is
signal control : std_logic_vector(11 downto 0);
begin
    control <= rbus & drbus & acload & zload & andop & orop
              & notop & xorop & aczero & acinc & plus & minus ;
    process(control)
    begin
        case control is
            WHEN "101110000000" => alus <= "1000000" ; -- AND
            WHEN "101101000000" => alus <= "1100000" ; -- OR
            WHEN "001100100000" => alus <= "1110000" ; -- NOT
            WHEN "101100010000" => alus <= "1010000" ; -- XOR
            WHEN "001100001000" => alus <= "0000000" ; -- CLAC
            WHEN "001100000100" => alus <= "0001001" ; -- INAC
            WHEN "101100000010" => alus <= "0000101" ; -- ADD
            WHEN "101100000001" => alus <= "0001011" ; -- SUB
            WHEN "101100000000" => alus <= "0000100" ; -- MOVR
            WHEN "011100000000" => alus <= "0000100" ; -- LDAC5
            WHEN others => alus <= "1111111" ; -- NO OPERATION
        end case;
    end process;
end arc ;
```

Πρόγραμμα 1: Κύκλωμα παραγωγής σημάτων ελέγχου ALU.

Δίαυλος Δεδομένων

Ο διάυλος δεδομένων, σε συνδυασμό με τη διάταξη των απομονωτών (buffers), παίζει σημαντικό ρόλο σε μια ΚΜΕ, αφού η λειτουργία της εξαρτάται από τη σωστή οργάνωση της διακίνησης των δεδομένων στο εσωτερικό της. Με εξαίρεση τους καταχωρητές IR και Z, όλοι οι υπόλοιποι δέχονται δεδομένα μέσω του διαύλου, ενώ πέντε (5) από αυτούς παρέχουν το περιεχόμενό τους σε αυτόν,

μέσω απομονωτών. Παράλληλα, δυνατότητα αποστολής και λήψης δεδομένων μέσω του διαύλου έχει και η μνήμη.

Γράψτε τον κώδικα για τον δίαυλο δεδομένων με τους απομονωτές όπως προκύπτει από το σχήμα 1.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

Πρόγραμμα 2: *Ο δίαυλος δεδομένων.*

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity data_bus is
```

```
port(
```

```
-- data
```

```
pc_q  : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
dr_q  : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
tr_q  : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
r_q   : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
ac_q  : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
mem_q : in std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
-- buffers (enables)
```

```
pcbus : in std_logic;
```

```
drbus : in std_logic;
```

```
trbus : in std_logic;
```

```
rbus  : in std_logic;
```

```
acbus : in std_logic;
```

```
membus : in std_logic;
```

```
-- outputs
```

```
dataBus_o : out std_logic_vector(7 downto 0);
```

```
busmem    : out std_logic_vector(7 downto 0)
```

```

);
end entity data_bus;

architecture rtl of data_bus is
begin
    process(pc_q, dr_q, tr_q, r_q, ac_q, mem_q, pcbus, drbus, trbus, rbus, acbus, membus)
        variable vbus : std_logic_vector(7 downto 0);
    begin
        vbus := (others => '0');

        if  pcbus = '1' then vbus := pc_q;
        elsif drbus = '1' then vbus := dr_q;
        elsif trbus = '1' then vbus := tr_q;
        elsif rbus = '1' then vbus := r_q;
        elsif acbus = '1' then vbus := ac_q;
        elsif membus = '1' then vbus := mem_q;
        else
            vbus := (others => '0'); -- idle bus
        end if;

        dataBus_o <= vbus;
        busmem    <= vbus;
    end process;
end architecture rtl;

```

Η Εξωτερική Μνήμη

Το τμήμα που ολοκληρώνει την υλοποίηση της σχετικά απλής ΚΜΕ σε VHDL, είναι η εξωτερική μνήμη (external memory) ή απλά μνήμη η οποία αποτελεί την πηγή παροχής δεδομένων και εντολών για τη λειτουργία της ΜΚΕ δηλαδή περιέχει τα προγράμματα εφαρμογών .

Η υλοποίηση της εξωτερικής μνήμης σε VHDL, θα γίνει μέσω του δομικού στοιχείου του Quartus , RAM: 1-PORT με τη βοήθεια του Megafunction Wizard του Quartus.

Με τη βοήθεια οποιουδήποτε Editor συντάξτε και αποθηκεύστε το πρόγραμμα 3 που ακολουθεί με όνομα "extRAM.mif". Το αρχείο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την αρχικοποίηση της μνήμης μικροκώδικα(μεταβλητή lpm_file) που θα δημιουργήσουμε στο επόμενο βήμα και περιέχει το σύνολο των εντολών του προγράμματος που θα εκτελέσει η ΚΜΕ.

```
WIDTH=8;
DEPTH=256;

ADDRESS_RADIX=DEC;
DATA_RADIX=BIN;

CONTENT BEGIN
    0 : 00000001; -- LDAC
    1 : 00101000; -- 28H
    2 : 00000000; -- 00H
    3 : 00000010; -- STAC
    4 : 00101011; -- 2BH
    5 : 00000000; -- 00H
    6 : 00000011; -- MVAC
    7 : 00001010; -- INAC
    8 : 00001111; -- NOT
    9 : 00001110; -- XOR
    10 : 00001000; -- ADD
    11 : 00001001; -- SUB
    12 : 00000100; -- MOVR
    13 : 00000101; -- JUMP
    14 : 00011000; -- 18H
    [15..23] : 00000000;
    24 : 00000111; -- JPNZ
    25 : 00100000; -- 20H
    26 : 00000000; -- 00H
    27 : 00001111; -- NOT
    28 : 00000111; -- JPNZ
    [29..31] : 00000000;
    32 : 00001011; -- CLAC
    33 : 00000110; -- JMPZ
    34 : 00011000; -- 18H
    [35..39] : 00000000;
    40 : 01111010; -- 7AH
    [41..255] : 00000000;

END;
```

Πρόγραμμα 3: Περιεχόμενα μνήμης

Ακολουθώντας τη διαδικασία που έχει περιγραφεί στην άσκηση 3 δημιουργήστε μια μνήμη RAM – 1PORT με 256 θέσεις , εύρους 8-bits η κάθε μία,

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```

```

library altera_mf;
use altera_mf.altera_mf_components.all;

entity externalRAM is
    port(
        clk : in std_logic;
        addr : in std_logic_vector(7 downto 0); -- 0..255
        we : in std_logic; -- write enable
        din : in std_logic_vector(7 downto 0); -- data to memory
        dout : out std_logic_vector(7 downto 0) -- data from memory
    );
end entity;

architecture rtl of extRAM is
begin

    u_ram : altsyncram
        generic map(
            operation_mode => "SINGLE_PORT",
            width_a => 8,
            widthad_a => 8,
            numwords_a => 256,
            outdata_reg_a => "UNREGISTERED",
            init_file => "extRAM.mif",
            intended_device_family => "Cyclone V",
            read_during_write_mode_port_a => "NEW_DATA_NO_NBE_READ"
        )
        port map(

```

```

clock0 => clk,

address_a => addr,

wren_a  => we,

data_a  => din,

q_a     => dout

);

```

```
end architecture;
```

Πρόγραμμα 4: Η εξωτερική μνήμη.

Συνολική Υλοποίηση ΚΜΕ

Έχοντας ολοκληρώσει την περιγραφή του κώδικα σε VHDL για κάθε ένα επιμέρους τμήμα της ΚΜΕ, και αφού όλα συγκεντρωθούν σε μία βιβλιοθήκη, μπορεί πλέον να γίνει η διασύνδεσή τους σε ένα κεντρικό πρόγραμμα.

Γράψτε τον κώδικα για τη βιβλιοθήκη (package), με το όνομα cpulib, η οποία θα περιέχει τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν την ΚΜΕ.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

```

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

package cpulib is

  component alus is

    port(

      rbus, acload, zload, andop,

      orop, notop, xorop, aczero,

      acinc, plus, minus, drbus : in  std_logic;

      alus                       : out std_logic_vector(6 downto 0)

    );

  end component;

  component data_bus is

```



```

port(
    pc_q  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    dr_q  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    tr_q  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    r_q   : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    ac_q  : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    mem_q : in  std_logic_vector(7 downto 0);

    pcbus : in  std_logic;
    drbus : in  std_logic;
    trbus : in  std_logic;
    rbus  : in  std_logic;
    acbus : in  std_logic;
    membus : in  std_logic;

    dataBus_o : out std_logic_vector(7 downto 0);
    busmem    : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;

```

component extRAM is

```

port(
    clk : in  std_logic;
    addr : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    we  : in  std_logic;
    din : in  std_logic_vector(7 downto 0);
    dout : out std_logic_vector(7 downto 0)
);
end component;

```

```
end package cpulib;
```

```
package body cpulib is
```

```
end package body cpulib;
```

Πρόγραμμα 5: βιβλιοθήκη στοιχείων για την ΚΜΕ.

Με βάση το σκελετό που ακολουθεί (πρόγραμμα 6) γράψτε τον κώδικα περιγραφής για την ΚΜΕ. Σαν εξωτερικά σήματα εκτός των clock και reset, να οριστούν τα δεδομένα των καταχωρητών (ARdata, PCdata, DRdata, ACdata, IRdata, RRdata και TRdata), η τιμή της σημαίας (ZRdata), τα δεδομένα των διαύλων διευθύνσεων και δεδομένων (addressBus, dataBus) καθώς και το τμήμα των μικρολειτουργιών μΟΡs (mOP) με σκοπό τον έλεγχο τους σε κάθε παλμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε όποια μονάδα ελέγχου (microprogrammed ή hardwired) επιθυμείτε.

Γράψτε εδώ το πρόγραμμά σας:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

use work.cpulib.all;

entity rs_cpu is
  port(
    ARdata      : out std_logic_vector(15 downto 0);
    PCdata      : out std_logic_vector(15 downto 0);
    DRdata      : out std_logic_vector(7  downto 0);
    ACdata      : out std_logic_vector(7  downto 0);
    IRdata      : out std_logic_vector(7  downto 0);
    TRdata      : out std_logic_vector(7  downto 0);
    RRdata      : out std_logic_vector(7  downto 0);
    ZRdata      : out std_logic;
    clock       : in  std_logic;
    reset       : in  std_logic;
    mOP         : out std_logic_vector(26 downto 0);
    addressBus  : out std_logic_vector(15 downto 0);
    dataBus     : out std_logic_vector(7  downto 0)
  );
end entity rs_cpu;

architecture arc of rs_cpu is
```

```

signal AR_q, PC_q : std_logic_vector(15 downto 0);
signal DR_q, AC_q : std_logic_vector(7 downto 0);
signal IR_q, TR_q : std_logic_vector(7 downto 0);
signal RR_q       : std_logic_vector(7 downto 0);
signal ZR_q       : std_logic;
signal mem_q      : std_logic_vector(7 downto 0);
signal busmem     : std_logic_vector(7 downto 0);
signal dataBus_o  : std_logic_vector(7 downto 0);
signal pcbus_s, drbus_s, trbus_s, rbus_s, acbus_s, membus_s : std_logic := '0';
signal ram_addr   : std_logic_vector(7 downto 0);
signal ram_we     : std_logic := '0';
signal ram_din    : std_logic_vector(7 downto 0);
signal alus_s     : std_logic_vector(6 downto 0);
signal acload_s, zload_s, andop_s, orop_s, notop_s, xorop_s, aczero_s, acinc_s,
plus_s, minus_s : std_logic := '0';
type state_t is (S_RESET, S_FETCH1, S_FETCH2);
signal state : state_t := S_RESET;

```

```
begin
```

```

ARdata <= AR_q;
PCdata <= PC_q;
DRdata <= DR_q;
ACdata <= AC_q;
IRdata <= IR_q;
TRdata <= TR_q;
RRdata <= RR_q;
ZRdata <= ZR_q;

```

```

addressBus <= AR_q;
dataBus    <= dataBus_o;

```

```

ram_addr <= AR_q(7 downto 0);
ram_din  <= busmem;

```

```
-- External RAM
```

```

u_ram : extRAM
  port map(
    clk  => clock,
    addr => ram_addr,
    we   => ram_we,
    din  => ram_din,
    dout => mem_q
  );

```

```
-- Data bus mux
```

```

u_bus : data_bus
  port map(
    pc_q    => PC_q(7 downto 0),
    dr_q    => DR_q,
    tr_q    => TR_q,
    r_q     => RR_q,
    ac_q    => AC_q,
    mem_q   => mem_q,
    pcbus   => pcbus_s,
    drbus   => drbus_s,

```

```

        trbus    => trbus_s,
        rbus     => rbus_s,
        acbus    => acbus_s,
        membus   => membus_s,
        dataBus_o => dataBus_o,
        busmem   => busmem
    );

-- ALU control
u_alus : alus
port map(
    rbus    => rbus_s,
    acload  => acload_s,
    zload   => zload_s,
    andop   => andop_s,
    orop    => orop_s,
    notop   => notop_s,
    xorop   => xorop_s,
    aczero  => aczero_s,
    acinc   => acinc_s,
    plus    => plus_s,
    minus   => minus_s,
    drbus   => drbus_s,
    alus    => alus_s
);

-- Hardwired
process(clock, reset)
begin
    if reset = '1' then
        state <= S_RESET;

        AR_q <= (others => '0');
        PC_q <= (others => '0');
        IR_q <= (others => '0');
        DR_q <= (others => '0');
        AC_q <= (others => '0');
        RR_q <= (others => '0');
        TR_q <= (others => '0');
        ZR_q <= '0';

        mOP <= (others => '0');

    elsif rising_edge(clock) then

        pcbus_s <= '0';
        drbus_s <= '0';
        trbus_s <= '0';
        rbus_s  <= '0';
        acbus_s <= '0';
        membus_s <= '0';
        ram_we  <= '0';

        mOP <= (others => '0');

```

```

case state is

when S_RESET =>
    state <= S_FETCH1;

when S_FETCH1 =>
    AR_q <= PC_q;
    mOP(0) <= '1';
    state <= S_FETCH2;
when S_FETCH2 =>
    membus_s <= '1';
    IR_q      <= mem_q;
    PC_q <= std_logic_vector(unsigned(PC_q) + 1);
    if AC_q = x"00" then
        ZR_q <= '1';
    else
        ZR_q <= '0';
    end if;

    mOP(1) <= '1';
    mOP(2) <= '1';

    state <= S_FETCH1;

end case;
end if;
end process;

```

end architecture arc;

Πρόγραμμα 6: Συνολική περιγραφή της KME.

Εξομοίωση της KME.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την εξομοίωση της μονάδας ελέγχου με τον Waveform Editor με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της. Με οδηγό τις προηγούμενες ασκήσεις, δημιουργήστε ένα καινούργιο project και εξομοιώστε τη λειτουργία της KME.

[Τοποθετήστε εδώ τις κυματομορφές σας:](#)

Εικόνα 1: Κυματομορφές εξομοίωσης της KME

Λογω προβλημάτων του quartus(μου ελεγε οτι ειχε προβλήματα το license και απο οτι συζητησα με καποιους αλλους συμφοιτητες ειχαν και αυτοι το ιδιο θεμα) δεν καταφερα να υλοποιησω κυματομορφη

Δώστε την ανάλυση των περιεχομένων της εξωτερικής μνήμης που χρησιμοποιήσατε (πρόγραμμα 3) συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα:

A/A Μνήμης	Περιεχόμενο(Hex)	Περιεχόμενο(Bin)	Εντολή	Λειτουργία
0	01	00000001	LDAC	Φόρτωση δεδομένων από μνήμη στον AC

1	28	00101000	Operand	Διεύθυνση μνήμης για την εντολή LDAC
40	7A	01111010	DATA	Αποθηκευμένη τιμή στη μνήμη (7AH)
3	02	00000010	STAC	Αποθήκευση του AC στη μνήμη
4	2B	00101011	Operand	Διεύθυνση μνήμης για την STAC
6	03	00000011	MVAC	Μεταφορά περιεχομένου του AC σε καταχωρητή
7	0A	00001010	INAC	Αύξηση του AC κατά 1
8	0F	00001111	NOT	Λογική αντιστροφή των bits του AC
9	0E	00001110	XOR	Λογική πράξη XOR στον AC
10	08	00001000	ADD	Πρόσθεση τελεστή στον AC
11	09	00001001	SUB	Αφαίρεση τελεστή από τον AC
12	04	00000100	MOVR	Μεταφορά περιεχομένου καταχωρητή στον AC
13	05	00000101	JUMP	Άνευ όρου μεταπήδηση σε άλλη διεύθυνση μνήμης
14	16	00010110	Operand	Διεύθυνση μνήμης προορισμού για την εντολή μεταπήδησης
22	07	00000111	JPNZ	Μεταπήδηση σε διεύθυνση μνήμης αν ο AC \neq 0
23	20	00100000	Operand	Διεύθυνση μνήμης προορισμού μεταπήδησης
32	0B	00001011	CLAC	Μηδενισμός του συσσωρευτή (AC)
33	06	00000110	JMPZ	Μεταπήδηση σε διεύθυνση μνήμης αν ο AC = 0
34	1C	00011100	AND B	Λογική πράξη AND στον AC ME B (AC AND B)
25	01	00000001	LDAC	Φόρτωση δεδομένων από μνήμη στον AC
28	07	00000111	JPNZ	Μεταπήδηση σε διεύθυνση μνήμης αν ο AC \neq 0

Δώστε τα συμπεράσματά σας και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με τη λειτουργία της σχετικά απλής CPU. Είναι τα αποτελέσματα της εξομοίωσης τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον κώδικα της εξωτερικής μνήμης

Γράξτε εδώ τα σχόλια σας:

Έχοντας αναλύσει πλήρως το πρόγραμμα 3 για την συμπλήρωση του πίνακα, μπορώ να πω ότι η CPU εκτελεί σωστά όλες τις κατηγορίες εντολών, δηλαδή την φόρτωση και αποθήκευση δεδομένων στην μνήμη, την υλοποίηση των αριθμητών και λογικών πράξεων που χρειάζονται μέσω της ALU, καθώς και τον σωστό έλεγχο ροής με άλματα. Με αυτόν το τρόπο μπορώ να επιβεβαιώνεται ότι η μονάδα ελέγχου μαζί με το data path συνεργάζονται ορθά.